#### **RUHR-UNIVERSITÄT** BOCHUM



## **Eingebettete Prozessoren** *SS 2013*

Übung 12: ADC

#### **Dipl.-Ing. Thomas Pöppelmann**

Arbeitsgruppe Sichere Hardware Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit

11.07.2013





## **Agenda**

- 1. Besprechung Übung 11
- 2. ADC



## 2. Konfiguration des ADC



### **ADC Wiederholung**

- Der ADC quantisiert ein analoges Eingangssignal und gibt den Messwert als digitalen n-Bitvektor zurück.
  - Eingangsspannung wird in digitalen Wert umgewandelt
  - Vergleich der Messspannung mit einer Referenzspannung
- Abtasttheorem muss beachtet werden
  - $-f_A \ge 2(f_{max} f_{min})$
  - Unterabtastung ist zu vermeiden (Fehler)
  - Überabtastung ebenfalls (Ressourcenverbrauch)
- Sample & Hold System verhindert Abweichungen durch Signaländerung während der Laufzeit des ADC
- Im AVR ist der ADC eine separate Hardwareeinheit die unabhängig von der CPU agieren kann




### Der ADC im ATMega8

- 10-Bit Auflösung (Wertebereich 0 bis 1023)
  - Minimum: GND
  - Maximum: ~AREF (Referenzspannung)

$$- ADC = \frac{V_{IN} \cdot 1024}{V_{REF}}$$

- Interne/Externe Referenzspannung
- Einmaliges Auslösen einer Messung oder wiederholte (frei laufende) Messung
- Signalisierung über Flags und Interrupts
- 6-8 Eingangskanäle (Hardware Multiplexer)
- Rauschen ist normal besonders in den niederwertigen Bits
  - Abfrage MESSUNG==x schlängt meistens fehl
  - Besser einen Bereich y<MESSUNG<=x testen
- Messung dauert (successive approximation)
  - Nach Initialisierung: 25 Zyklen (ADC)
  - Normal: 13 Zyklen (ADC)

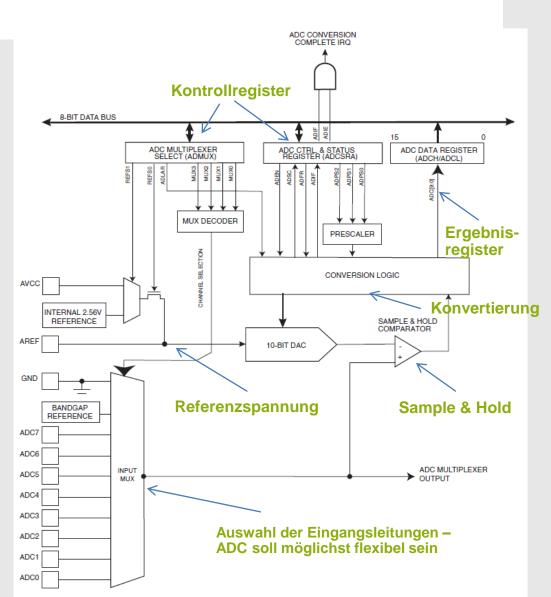



#### **ADC-Betriebsmodi**

#### Zusammenfassung der Betriebsmodi des ADC:

- Single conversion: Eine Messung wird gestartet (ADSC)
- Free running: Kontinuierliche Messung (ADFR)

#### Interaktion/Signalisierung der CPU:

- Bit-clear: Ein Bit (ADSC) wird von der ADC-Hardware gelöscht, sobald eine Messung abgeschlossen ist
- Interrupt: Sobald eine Messung abgeschlossen ist, wird ein Interrupt ausgelöst
- Benutzung:
  - Im Single conversion Modus wird meistens über ein Flag signalisiert (ADIF is set/ADSC cleared)
  - Im Free running Modus wird meistens mit Interrupts gearbeitet (ADIE bit und I-bit in SREG gesetzt)
- Hinweis:
  - ADIF: ADC Interrupt Flag vs. ADIE: ADC Interrupt Enable



#### **ADC Benutzen**

- Auslösen einer Messung (Polling/ohne Interrupts)
  - Konfiguration im Vorfeld
    - ADC aktivieren: ADEN in ADCSRA setzen
    - Prescaler (ADC) auswählen (z.B. CLK/64): ADPS2:0 in ADCSRA entsprechend setzen
    - Referenzspannung auswählen (z.B. AV<sub>cc</sub> mit ext. Kapazität): REFS1:0 in ADMUX setzen (Tabelle 74 im Datenblatt)
  - Messen eines Eingangspins
    - Eingangspin auswählen: MUX3:0 in ADMUX setzen (Tabelle 75)
    - ADC starten: ADCSC in ADCSRA setzen
    - Warten bis Konvertierung beendet ist: ADCSC wird wieder auf Null gesetzt
    - Auslesen des Ergebnisses (Reihenfolge beachten): erst ADCL und dann ADCH
      - Kann den ADC blockieren keine neuen Messwerte
      - Wenn das Ergebnis linksbündig in ADCH:ADCL geschrieben wird muss nur ADCH ausgelesen werden



## Übung

- 2 Gruppenaufgaben (Fototransistor + Kollisionstaster)
  - Zusammen 100%
- 2 Einzelaufgaben (Sonderpunkte)
  - Klausurrelevant
  - Gruppenaufgaben umfangreich, aus diesem Grund gibt es Sonderpunkte




## Anwendung: Fototransistoren (Gruppenaufgabe 1)



- Leuchtdiode erzeugt Licht welches von der Strecke reflektiert und von den Phototransistoren gemessen wird
- Kann zur Linienverfolgung benutzt werden
- Prinzip: Differenz aus linker und rechter Diode bilden: Diff=ADC(Links)-ADC(Rechts)
  - Differenz unter bestimmten Scheitelwert=> Gleich hell
  - Differenz größer als Scheitelwerts => Links heller
  - Differenz kleiner als negativer Scheitelwerts => Rechts heller
- Messungen können ungenau sein. Sehr stark abhängig vom Licht und dem Lichteinfallwinkel.



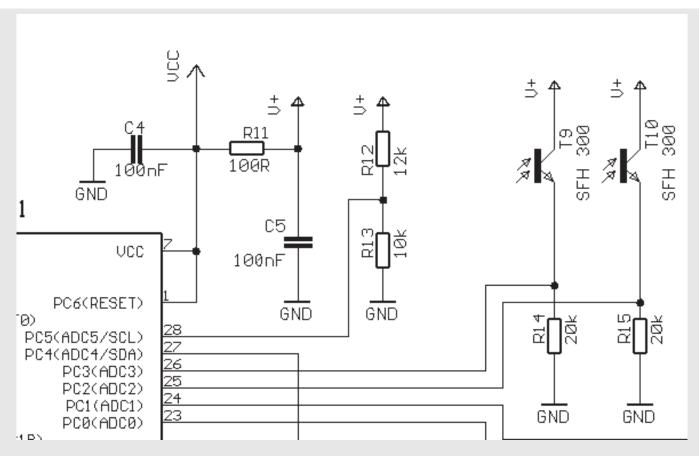
## Anwendung: Fototransistoren (Gruppenaufgabe 1)



- T9 ist an ADC3 angeschlossen
- T10 ist an ADC2 angeschlossen


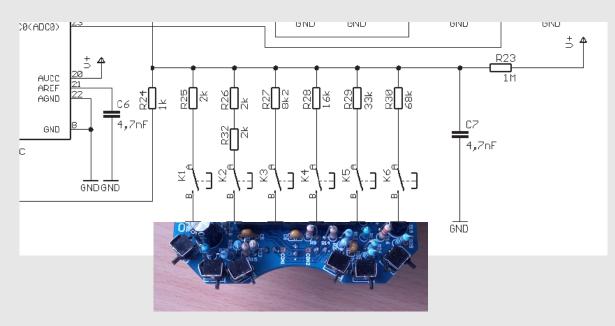
# Anwendung: Kollisionstaster (Gruppenaufgabe 2)



- Bisher konnten wir nur ermitteln, ob ein Taster gedrückt wurde
- Per ADC Messung wird die am Pin anliegende Spannung gemessen
- Spannung ist abhängig vom zum Taster gehörigen Widerstand (Werte in Übung gegeben)
- RC Glied zur Glättung (siehe Übung)



# Anwendung: Kollisionstaster (Gruppenaufgabe 2)

 Falls das Messen der Kollisionstaster nicht funktioniert bitte einmal die angegeben Werte ausprobieren:

*CPI TMPH, 180* BRLO KEYO CPI TMPH, 210 **BRLO KFY1 CPI TMPH, 235 BRLO KEY2** CPI TMPH, 244 BRLO KEY3 CPI TMPH, 250 **BRLO KFY4** CPI TMPH,254 **BRLO KEY5** RJMP NOKEY



### Weitere Informationen

- Skript
- Datenblatt
- ADC Tutorial:

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-

Tutorial: ADC